

## Eletricidade – Associação de Resistores


Aluno: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

- 1) Determine o valor da resistência equivalente ( $R_{eq.}$ ) encontrada entre os pontos de medição A e B dos circuitos abaixo:


a)




b)

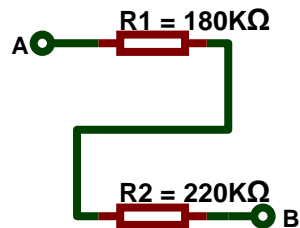


c)

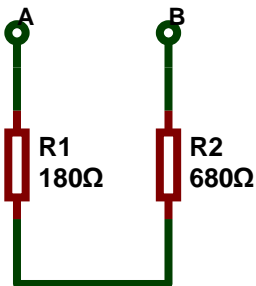


d)

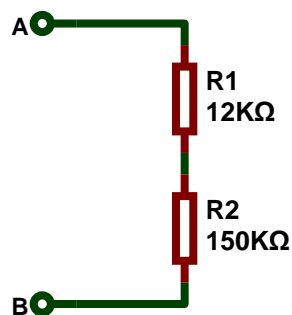


e)

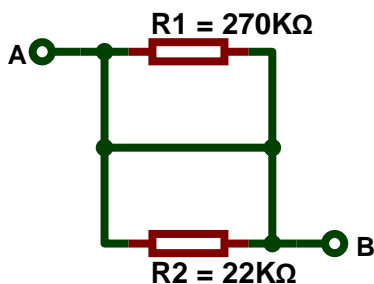


f)

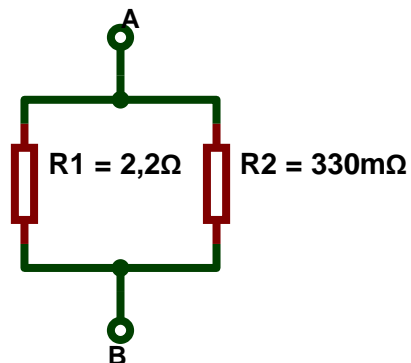


g)

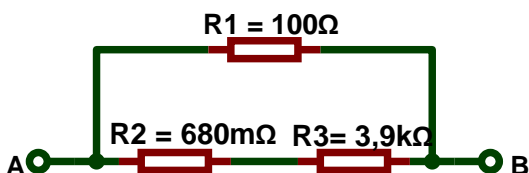


h)

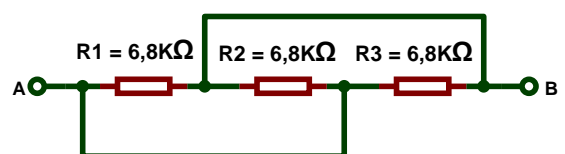


i)

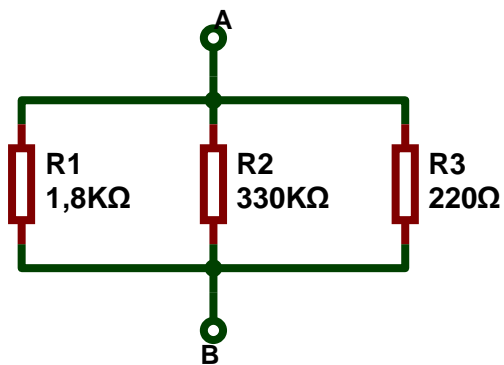


j)

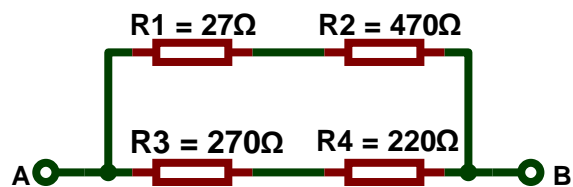


k)

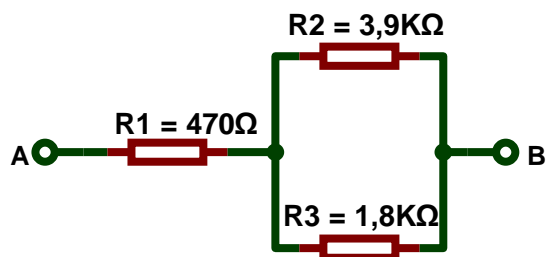


l)

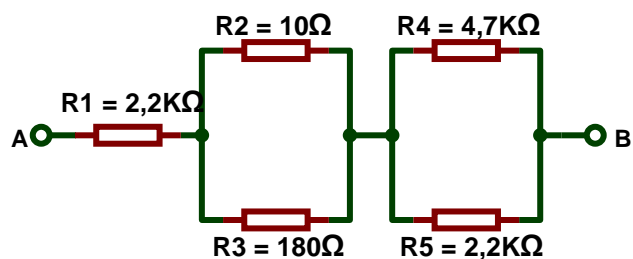

m)

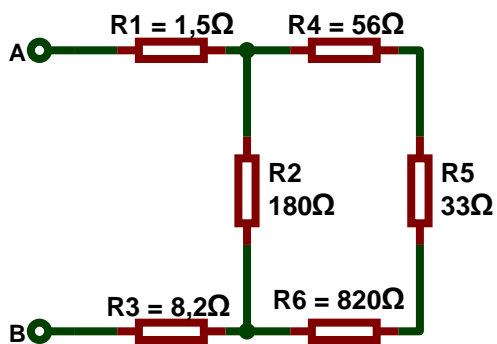

n)

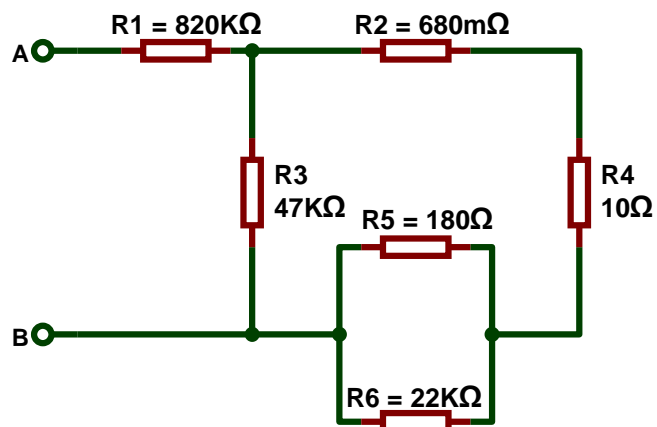

o)

